

# 嵌入式第二次作业

林逸晗 2016010766

1、自己下载74LS165芯片资料，根据资料利用Verilog代码编写一个8位并转串芯片74LS165，实现该芯片全部功能。

搜索到的部分资料如下：


功能表以及工作时序图

Function Table

Inputs					Internal		Output
Shift/Load	Clock	Clock Inhibit	Serial	Parallel A...H	Q <sub>A</sub>	Q <sub>B</sub>	
L	X	X	X	a...h	a	b	h
H	L	L	X	X	Q <sub>A0</sub>	Q <sub>B0</sub>	Q <sub>H0</sub>
H	L	↑	H	X	H	Q <sub>An</sub>	Q <sub>Gn</sub>
H	L	↑	L	X	L	Q <sub>An</sub>	Q <sub>Gn</sub>
H	H	X	X	X	Q <sub>A0</sub>	Q <sub>B0</sub>	Q <sub>H0</sub>

H = HIGH Level (steady state)  
L = LOW Level (steady state)  
X = Don't Care (any input, including transitions)  
↑ = Transition from LOW-to-HIGH level  
a...h = The level of steady-state input at inputs A through H, respectively.  
Q<sub>A0</sub>, Q<sub>B0</sub>, Q<sub>H0</sub> = The level of Q<sub>A</sub>, Q<sub>B</sub>, or Q<sub>H</sub>, respectively, before the indicated steady-state input conditions were established.  
Q<sub>An</sub>, Q<sub>Gn</sub> = The level of Q<sub>A</sub> or Q<sub>G</sub>, respectively, before the most recent ↑ transition of the clock.


Timing Diagram

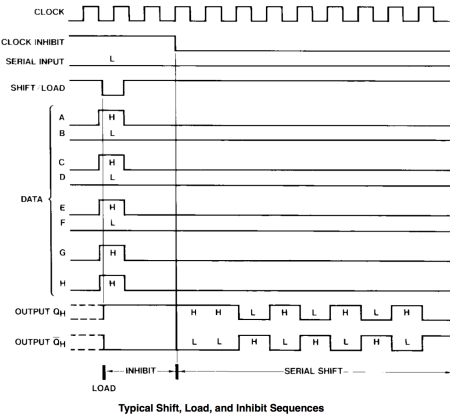


```
代码如下： ( homework1/my74ls165.v )
module my74ls165(in,clk,clk_inh,SER,shld,QH,QH_inv);
input[7:0] in;
input clk;
input clk_inh;
input SER;
input shld;
output QH;
output QH_inv;
reg[7:0] regs;
reg[3:0] count;
assign QH = regs[7];
assign QH_inv = ~QH;
always@(posedge clk)
begin
    if(~shld)
    begin
        regs <= in;    //Dtrigger, work without clk
    end
    else if(!clk_inh)    //inh, prepare the data
    begin
        regs <= (regs << 1);
        regs[0] <= SER;    //serial 级联进位
    end
end
end
endmodule
```

用于仿真的代码见附件tb\_74ls165\_testbench.v，使用clk实现了datasheet中的时序输入，有如下输出：

1\_input=11001101,SER=1

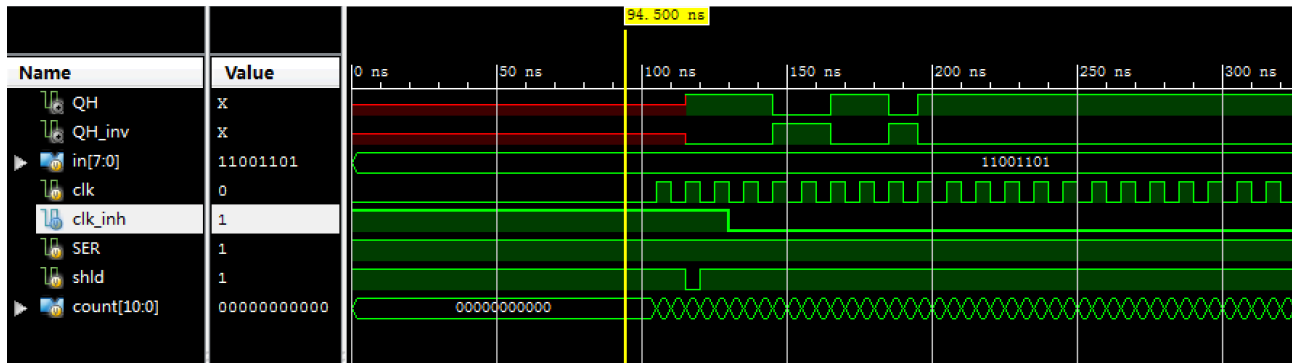


1\_input=11001101,SER=0

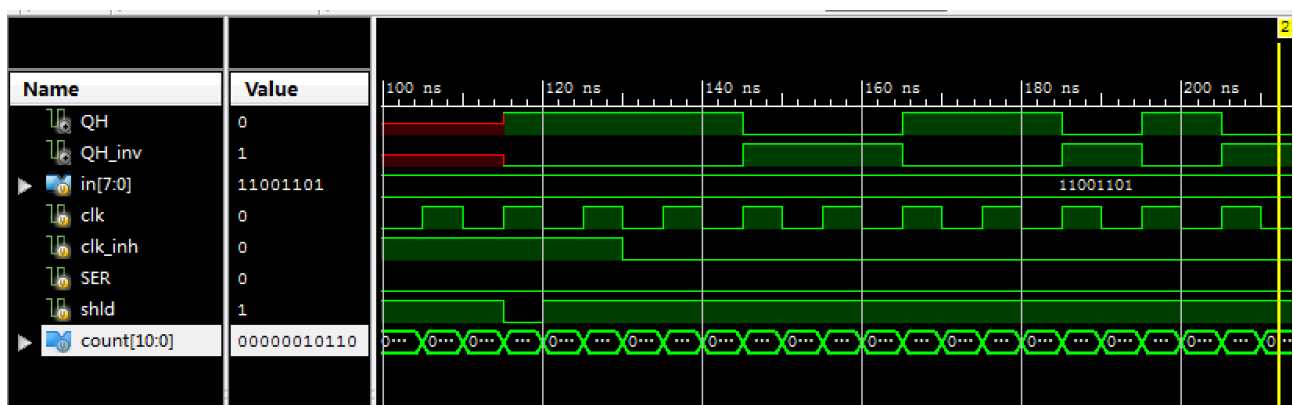


和datasheet中所述功能表一致，完成了并转串的时序，取反输出以及级联模式下的工作。

2、设计一块PC104总线版本1下的扩展板卡原理图，该板卡利用8255A工作方式0控制8个LED灯的开关。要求该板卡的基址为0x2B0。注意：不用Verilog代码设计，要用第一讲中约定的各种门电路符号设计接口电路原理图。

使用ISE布置电路图如下：

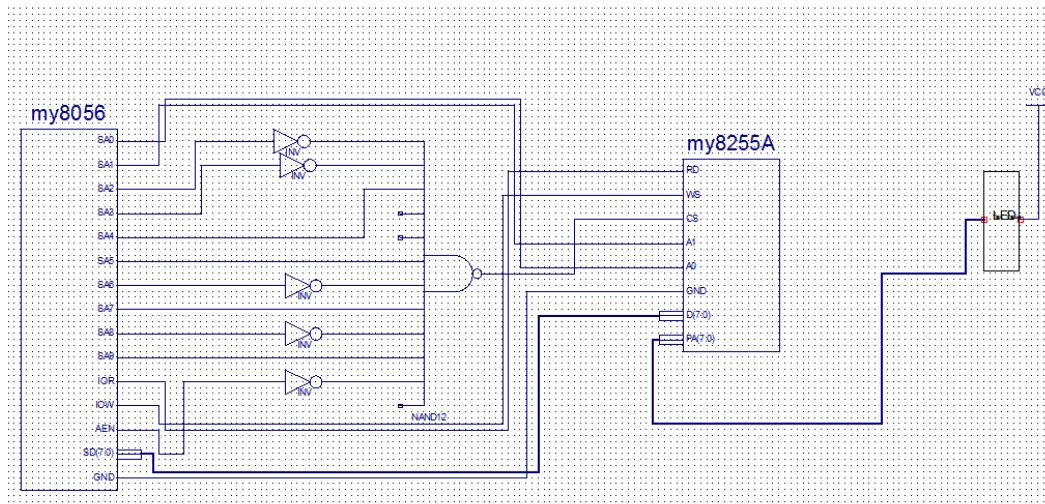

说明如下：

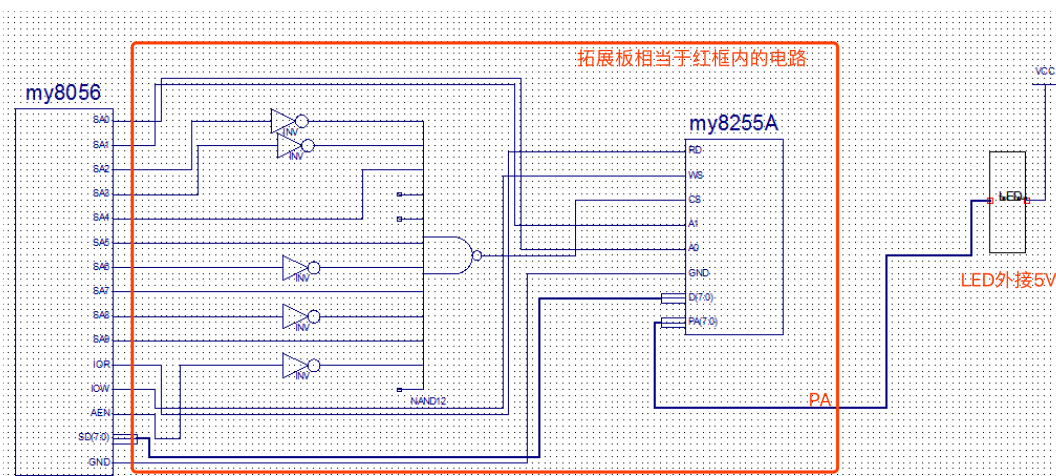

板卡部分代码为bk.v：

```
module bk(
    input [9:0] SA,
    input [7:0] SD,
    input IOR,
    input IOW,
    input AEN,
    input GND,
    output [7:0] PA
);
    wire CS;
    wire andAS;
    wire a3,a2,a6,a8,AEN_inv;

    assign a3 = ~SA[3];
    assign a2 = ~SA[2];
    assign a6 = ~SA[6];
    assign a8 = ~SA[8];
    assign AEN_inv = ~AEN;
    nand(andAS,a3,a2,a6,a8,SA[4],SA[5],SA[7],SA[9],AEN_inv);
    assign CS <= andAS;
    if(~IOR && ~SA[0] && ~SA[1] && ~CS)
    begin
        assign PA <= SD;
    end
endmodule
```

3、利用Verilog代码实现一个类似于8255A工作方式1的用户自定义并口芯片，其中该芯片的1个8位PA口工作在方式1的输入模式，1个8位PB口工作在方式1下的输出模式。要求该芯片可以直接与PC104总线连接，芯片基址为0x2B0。

方式一使用C口作为控制端口。其中：

/RD，STB，IBF，INTRA作为PA的控制端口。

/WR，ACK，OBF，INTRB作为PB的控制端口。

所需完成的任务有：

- 1、片选信号生成
- 2、PA，PB，StateWord寄存器的选择。
- 3、PA功能时序实现
- 4、PB功能时序实现

所写代码如下（附件homework3/my8255A.v）注释中解释代码功能

```
module my8255A(
    input [9:0] SA,
    inout [7:0] SD,
        input [7:0] PA,
        output INTR_A,
        input INTE_A,
        input STB,
        output IBF_A,
        output [7:0] PB,
        output INTR_B,
        input INTE_B,
        output OBF_B,
        input ACK,
        input RST,
    input IOR,
    input IOW,
    input AEN,
    input GND
); //定义各个引脚

    wire CS,CSA,CSB,CSW; //片选信号线
    wire a0,a3,a2,a6,a8,a1; //为了增强可读性引入
    reg [7:0] stateWord; //状态字，选择工作方式1
    reg [7:0] PB_reg; //PB所用的缓冲寄存器
    reg [7:0] PA_reg; //PA所用的缓冲寄存器
    //定义各个引脚的类型
    wire [7:0] PA;
    wire [7:0] PB;

    reg INTR_A; //to_PC
    reg IBF_A;
    wire STB;
    wire INTE_A;
    reg INTR_B; //to_peri
```

```

wire INTE_B;
wire ACK;
reg OBF_B;

```

### //译码器部分

```

assign a0 = ~SA[0];
assign a1 = ~SA[1];
assign a2 = ~SA[2];
assign a3 = ~SA[3];
assign a6 = ~SA[6];
assign a8 = ~SA[8];
assign AEN_inv = ~AEN;
assign CS_inv = ~CS;
nand(CS,SA[9],a8,SA[7],a6,SA[5],SA[4],a3,a2,AEN_inv);
and(CSA,CS_inv,a0,a1);           //由1010110000生成CSA信号，选择PA口
and(CSB,CS_inv,a0,SA[1]);       //由1010110010生成CSB信号，选择PB口
and(CSW,CS_inv,SA[0],SA[1]);    //由1010110011生成CSW信号，选择状态字。

```

### //PA,PB的三态阻塞

```

bufif0(PB[0],PB_reg[0],stateWord[1]); //if stateWord[1]==0, output
bufif0(PB[1],PB_reg[1],stateWord[1]); //if stateWord[1]==0, output
bufif0(PB[2],PB_reg[2],stateWord[1]); //if stateWord[1]==0, output
bufif0(PB[3],PB_reg[3],stateWord[1]); //if stateWord[1]==0, output
bufif0(PB[4],PB_reg[4],stateWord[1]); //if stateWord[1]==0, output
bufif0(PB[5],PB_reg[5],stateWord[1]); //if stateWord[1]==0, output
bufif0(PB[6],PB_reg[6],stateWord[1]); //if stateWord[1]==0, output
bufif0(PB[7],PB_reg[7],stateWord[1]); //if stateWord[1]==0, output
bufif1(SD[0],PA_reg[0],stateWord[4]); //if stateWord[4]==1, output
bufif1(SD[1],PA_reg[1],stateWord[4]); //if stateWord[4]==1, output
bufif1(SD[2],PA_reg[2],stateWord[4]); //if stateWord[4]==1, output
bufif1(SD[3],PA_reg[3],stateWord[4]); //if stateWord[4]==1, output
bufif1(SD[4],PA_reg[4],stateWord[4]); //if stateWord[4]==1, output
bufif1(SD[5],PA_reg[5],stateWord[4]); //if stateWord[4]==1, output
bufif1(SD[6],PA_reg[6],stateWord[4]); //if stateWord[4]==1, output
bufif1(SD[7],PA_reg[7],stateWord[4]); //if stateWord[4]==1, output

```

### // default: choose mode\_1

```

always@(CSW)
begin
    stateWord = 8'b11111111;
    stateWord[4] = 1;
    stateWord[1] = 0;
end

```

### //PA的时序处理部分，使用边沿触发完成时序编写，将同一寄存器的赋值合并后通过if语句分支实现

```

always@(negedge STB or posedge IOR or posedge RST)
begin
    if (RST)
    begin
        PA_reg <= 8'b00000000; //peri send data
        IBF_A <= 0;
        $display("RSTA");
        //RST复位信号
    end
    else if (~STB)
    begin

```

```

        PA_reg <= PA; //peri send data
        IBF_A<=1;      //buffered
        $display("step1,store data",IBF_A);
        //第1步，存储信号，缓存满
    end
    else if (IOR)
    begin
        if(CSA)
            IBF_A<=0;      //buffered
            $display("step 4,INF= ",IBF_A);
            //第4步，缓存空，可以补充清空reg语句，但没必要
        end
    end
end

always@(posedge STB or negedge IOR or posedge RST)
begin
    if (RST)
    begin
        $display("RSTA");
        INTR_A<=0;          //复位
    end else if (~IOR)
    begin
        if(CSA)
            INTR_A<=0;      //buffered
            $display("step 3,INTR= ",INTR_A);
            //第3步，终止中断
        end
    end else if (STB)
    begin
        if(IBF_A && INTE_A && IOR)
            INTR_A<=1;      //buffered
            $display("step2 en-inter ",INTR_A);
            $display("reg=",PA_reg," SD=",SD);
            //第2步，开始中断，调试查看reg的信息
        end
    end
end
end

```

//PB的时序处理部分，使用边沿触发完成时序编写，将同一寄存器的赋值合并后通过if语句分支实现

```

always@(negedge IOW or posedge ACK or posedge RST)
begin
    if (RST)
    begin
        $display("RSTB");
        //复位
        INTR_B<=1;
        PB_reg<=0;
    end
    else if (~IOW)
    begin
        $display("step1= ", PB_reg);
        //第1步，复位中断，存储数据
        INTR_B <=0;      //start task of peri
        PB_reg <= SD;      //CPU data sent to port B tri-regs
    end
end
else

```

```

begin
    INTR_B <=1;
    $display("step3");
    //第3步，复位中断
end


end

always@(posedge IOW or negedge ACK or posedge RST)
begin
    if (RST)
    begin
        $display("RSTB");
        //复位
        OBF_B <=1;
    end
    else if (ACK)
    begin
        OBF_B <=0;
        //第2步，缓存空
        $display("step2 reg=", PB_reg);
    end
    else if(~ACK)
    begin
        //第4步，复位等待
        OBF_B <=1;
        $display("step4 ");
    end
end

endmodule

```


所得时序图如下：（仿真文件为homework3/new\_test.v）

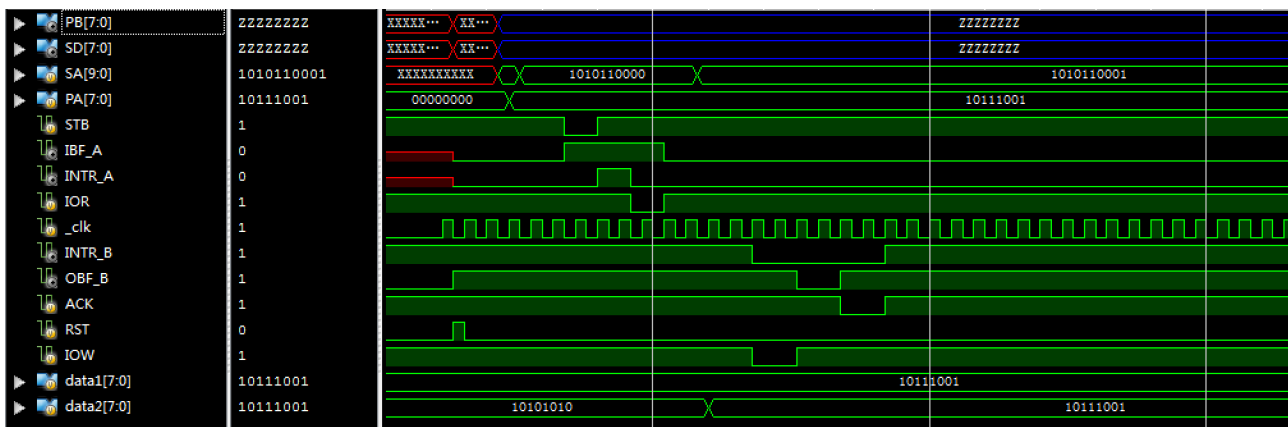


仿真的流程：

复位-> 写状态字 -> PA口输入data1-> PB口输出


PA口时序如图

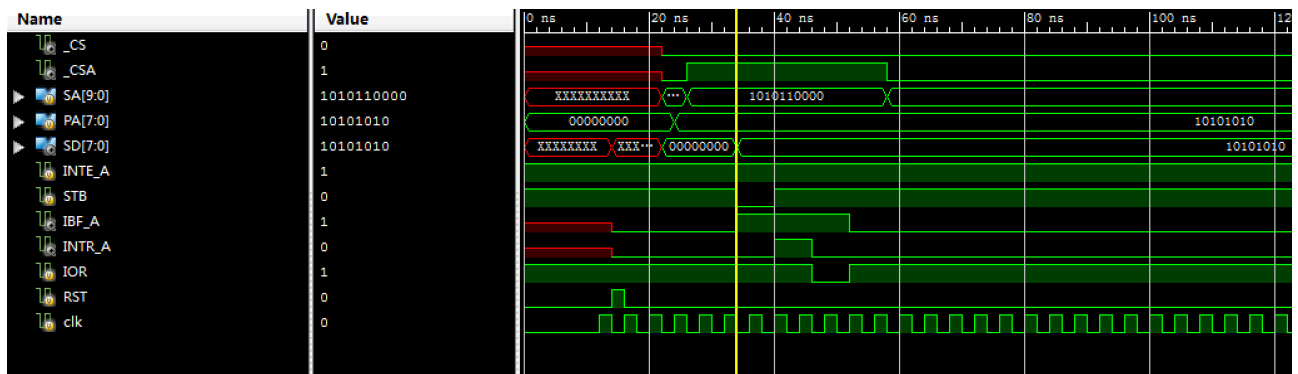

 可以看到，诸位寄存器的工作时序和原厂功能时序匹配，并且在触发后也完成了PA口数据并行传输到SD口的功能。对比：



PB口时序如图：

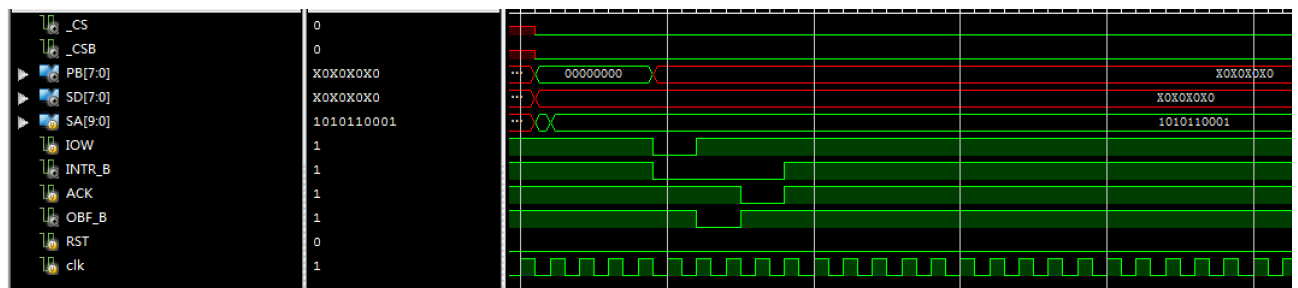

对比：

