高品质高精度

您好,欢迎来电子发烧友网!请登录,新用户?[免费注册]



新客首单

电子问答

电子百科





元器件

电阻器 电容器 电感器 电位器 变压器 继电器 二极管 三极管 场效应管 晶闸管 集成电路 开关器件 发光二极管 接插件 电声器件 电子管 晶振温敏元件 光敏元器件 湿敏元器件 压敏电阻 传感器 数码管 保险丝 可控硅 电子镇流器 PCB 热敏电阻 电池 接口定义 芯片引脚图 元件代换 光耦



可打样、可量产、可个性化定制 8条全自动产线、日本进口设备

> ADI 引领高性能电源技术创新 您与技术牛人只差这份ROHM科技展干货 全新烟雾探测器,了解一下

您的位置: 电子发烧友网 > 电子元器件 > 芯片引脚图 >

74ls165中文资料汇总(74ls165引脚图及功能_工作原理及应用电路)-全文

2018年05月08日 08:33 网络整理 作者: 用户评论(0)


关键字: 74LS165(5) 寄存器(447)




74ls165引脚图及功能

74ls165是8位并入串出移位<u>寄存</u>

器。

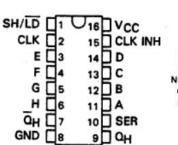

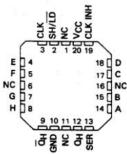

CLK, CLK INH <u>时钟</u>输入端(上升沿有效)

A- H 并行数据输入端

SER 串行数据输入端

QH 输出端

用户评论

查看全部0条评论

QH 互补输出端


SH/LD 移位控制/置入控制(低电平有效)

74ls165工作原理

当移位\植入控制端(SH/LD)为低电平时,并行数据(A-H) 被置入寄存器,而时 钟(CLK,CLK INH)及串行数据(SER)均无关。当SH/LD)为高电平时,并行置数功能被 禁止。

CLK和CLK INK在功能上是等价的,可以交换使用。当CLK和CLK INK有一个为低电平并且SH/LD为高电平时,另一个时钟可以输入。当CLK和 CLK INK有一个为高电平时,另一个时钟被禁止。只有在CLK为高电平时CLK INK才可变为高电平。

74ls165逻辑图

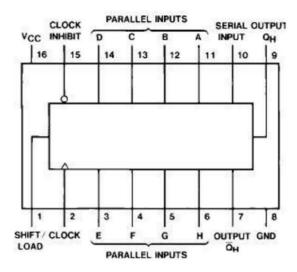

74ls165极限值

电源电压······7V

输入电压·····5.5V

SH/LD与CLKINK间电压······5.5V

工作环境温度

54164····-55 ~ 125°C


74164 $\sim 70^{\circ}$ C

74ls165真值表

INPUTS					INTE	RNAL	
SHIFT/	CLOCK	CLOCK	SERIAL	PARALLEL AH	OUTPUTS		OUTPUT
					Q _A	QΒ	οн
F.	X	X	Х	ah	8	ь	h
н	L	L	·x	x	QAO	QBO	QHO
н	L	1	н	x	н	QAn	agn
н	L	1	L	x	L	QAn	QGn
н	н	×	×	x	OAO		QHO

- H- 高电平
- L- 低电平
- X- 任意电平
- ↑- 低到高电平跳变

74ls165时序图

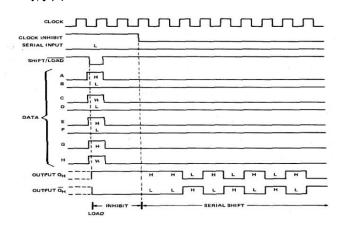

74ls165推荐工作条件

		54/74165			单位	
		最小	额定	最大		
电源电压V _{CC}	54	4.5	5	5.5	V	
	74	4.75	5	5.25		
输入高电平电压VH		2			V	
输入低电平电压Vil				0.8	V	
输出高电平电流IoH				-400	uA	
输出低电平电流I _{OL})		8	mA	
时钟频率 fcp		0		25	MHz	
脉冲宽度Tw	CLK	25			ns	
	LD	15			ns	
建立时间 tset	CLK INK	30			ns	
	А-Н	10			ns	
	SER	20			ns	
	SH	45			ns	
保持时间t _H		0			ns	

74ls165静态特性

参数	测试条件口	165		单位
参数	测风余件	最小	最大	38
Vik输入嵌位电压	Vcc=最小,V _{IK} =-12mA		-1.5	V
Von输出高电平电压	Vcc = 最小 V_{IH} = 2V V_{IL} = 0.8V, I_{OH} = -800 μ A	2.4		V

VoL输出低电平电压		Vcc=最小, V _{IH} =2V, V _{IL} =0.8V, I _{OL} =16mA			0.4	V
I ₁ 最大输入电压时输入电流		Vcc=最大 V _I =5.5V	3		1	mA
I _{II} 输入高 SH/L D					80	μА
电平电流	其余输入				40	
	SH/L D	- Vcc=最大,V _{II} =0.4V			-3.2	mA
	其余输入				-1.6	
Ios输出短路电流		Vcc=最大	54	-20	-55	mA
			74	-18	-55	
I _{CC} 电源电流		Vcc=最大CLK和CLK	INK接 4.5V,SH/		63	mA
		L D加脉冲, D先接 4.5	5V后接地			

[1]: 测试条件中的"最小"和"最大"用推荐工作条件中的相应值。


74ls165动态特性

参 数[2]	测试条件	¹ 65		单位
		最小	最大	
fmax	$Vcc = 5V, C_L = 15Pf, R_L = 400 \Omega$	24		MHz
$\begin{array}{c c} t_{PLH} & \\ \hline L \ \overline D \rightarrow \ Q_H, \ \overline Q_H \end{array}$		8	31	ns
t_{PHL} $L D \rightarrow Q_H$, Q_H			40	ns
t _{PLH}			24	ns
t_{PHL} CLK \rightarrow Q _H , \overline{Q}_{H}			31	ns
t_{PLH} $H \rightarrow Q_H$			17	ns
t _{PHL}		8	36	
t _{PLH}			27	ns
t_{PHL} $H \rightarrow \overline{Q}_H$			27	

[2]: fmax最大时钟频率。tPLH输出由低电平到高电平传输延迟时间tPHL输出由高电平到低电平传输延迟时间

两款74ls165应用电路


应用电路一:

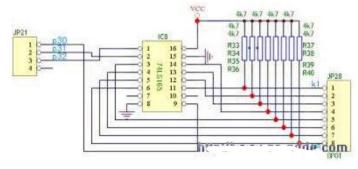

TXD (P3.1) 作为移位脉冲输出端与74LS165的移位脉冲输入端CLOCK相连; RXD (P3.0) 作为串行输入端与74LS165的串行输出端QH相连; P3.2用来控制74165的移位与置入。

应用电路二:

89C51和74LS165连接电路图

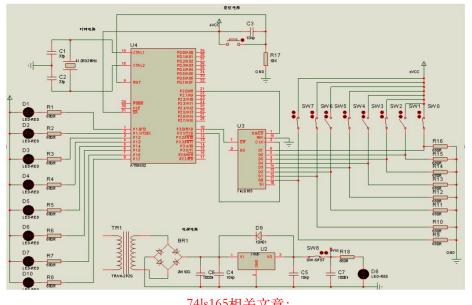

74ls165相关文章:

74ls165应用电路图大全(三款74ls165应用电路)

一文看懂74ls165级联测试程序与proteus仿真电路图 74ls165相关下载:

74LS165中文资料.pdf

上一页 1 2 全文

本文导航

第1页:74ls165中文资料汇总(74ls165引脚图及功能_工作原理及应用电路)

第2页: 74ls165推荐工作条件

非常好我支持^.^

不好我反对

加入收藏(0) + 推荐给朋友 + 挑错

相关阅读:

[IC应用电路图] 两个74ls164怎么连? 74ls164联级应用电路 2018-05-08

[芯片引脚图] 74ls166中文资料_74ls166引脚图及功能_逻辑图及特性参数 2018-05-08

[IC应用电路图] 74LS164扩展的8位LED串行显示接口电路 2018-05-08

[电子说] 什么叫arm架构? ARM的技术实现 2018-05-08

[芯片引脚图] 74ls173中文资料汇总 (74ls173引脚图及功能_逻辑图及特性) 2018-05-08

[IC应用电路图] 一文看懂74ls165级联测试程序与proteus仿真电路图 2018-05-08

[IC应用电路图] 74ls165应用电路图大全(三款74ls165应用电路) 2018-05-08

[电子说] S7-200CPU之间设置一个简单的Modbus通讯 2018-04-28

(发表人:姚远香)

发表评论请先登录,还没有账号?免费注册。

元器件搜索

优惠活动 SMT加工95折+减50元



 Facebook携手Sketchfab为AR Studio增添更
 05-08

 无人驾驶面临的挑战,电池金属价格迫将使
 05-08

 全球15大人工智能芯片企业排名表中,
 05-07

 开关电源设计,采用交流输入EMI滤波器
 05-07

 AWorks开发者越来越多,却只有极少数了
 05-07

相关下载

两个74ls164怎么连? 74ls164联级应用电 0
74ls166中文资料_74ls166引脚图及功能_ 6
74LS164扩展的8位LED串行显示接口电 36
什么叫arm架构? ARM的技术实现 41
74ls173中文资料汇总(74ls173引脚图及 26
一文看懂74ls165级联测试程序与proteus 55
74ls165应用电路图大全(三款74ls165应 19
S7-200CPU之间设置一个简单的Modbus 1177



阅读排行

7805引脚图及其作用 08-03
555芯片引脚图,555管脚图 05-03
光耦器件A7840的引脚图及其应用 09-22
驱动芯片IR2110引脚功能简介 01-28
74ls138译码器内部电路逻辑图功能表简 07-13
viper22a引脚功能,viper22a参数 05-23
三组二路模拟开关CD4053 06-09
十六路模拟开关CD4067 06-09
ds1302引脚功能,ds1302电路 03-20
DS12C887引脚图及其应用 09-16

热门词

LF398 74ls06 74ls01 uln2804 推挽变压器 MAX5035 MAX3748H MAX9918 预加重 可变增益放大器



关于本站 | 欢迎投稿 | 用户建议 | 版权申明 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图

Copyright © 2006-2013 elec
fans.com. All Rights Reserved

电子发烧友 (电路图) 粤ICP备08036625号